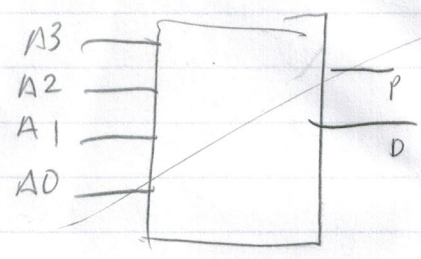


LAB #1


CSA
concurrent signal assignment

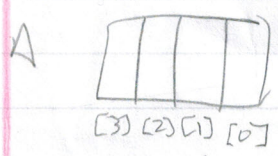1.




$$P = \sum A_3 A_2 A_1 A_0 (2, 3, 5, 7, 11, 13)$$

$\begin{matrix} & & \checkmark & \checkmark & \checkmark & \checkmark \\ & & 2 & 3 & 5 & 7 \\ & & 11 & 13 & & \end{matrix}$




TRUTH TABLE

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	P	D
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1

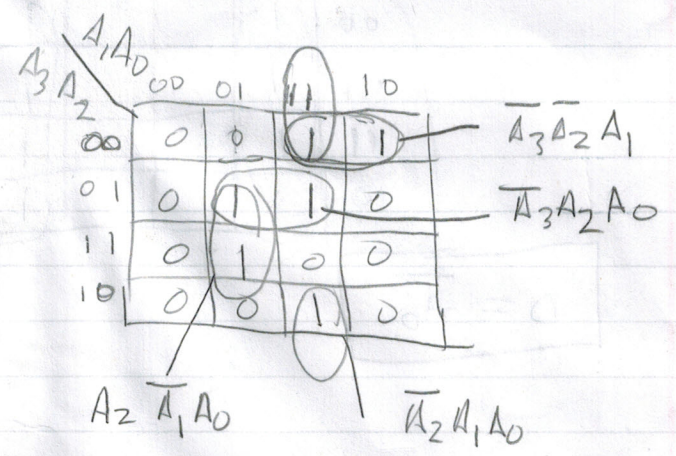

$$P = \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 + \bar{A}_3 A_2 A_0 + A_2 \bar{A}_1 A_0 + \bar{A}_2 A_1 A_0$$
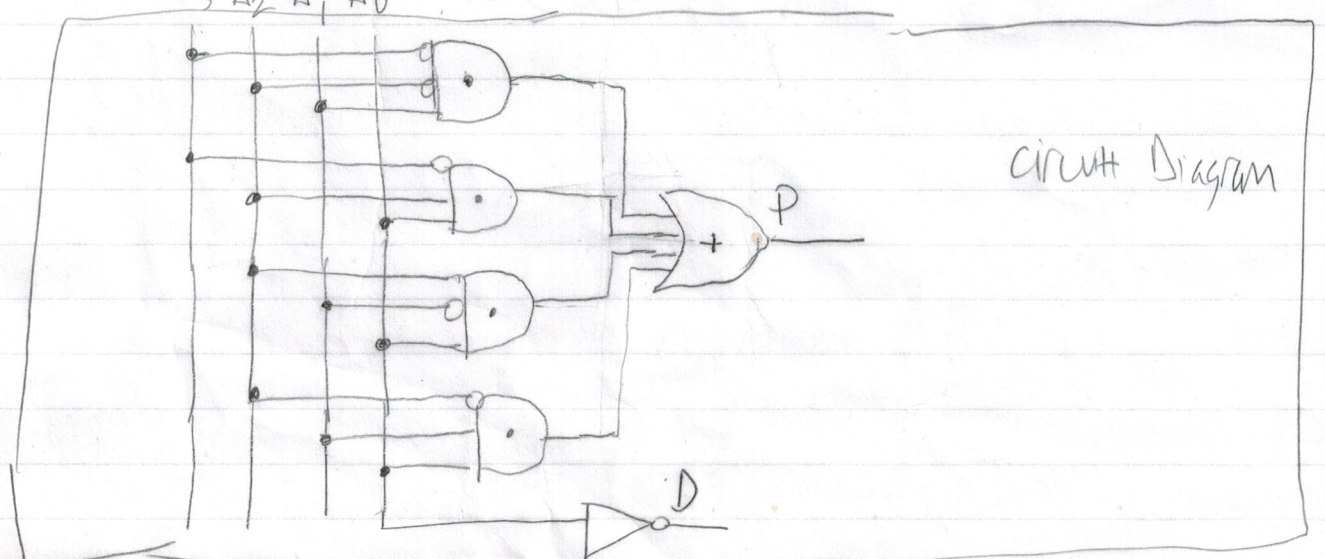
$$P = \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 A_0 + \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 A_0 + \bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 A_0 + \bar{A}_3 A_2 A_1 A_0 + A_3 \bar{A}_2 A_1 A_0 + A_3 A_2 \bar{A}_1 A_0$$



circuit Diagram